

实验报告

2016K8009929035

王华强

计算机科学与技术

prj-1 处理器中的基本功能部件

1. 电路实现

1.1 关键代码

这里使用两种写法, 第一种是使用reg, 并用vivado的优化功能将其综合为组合逻辑.

另一种写法是直接使用assign语句. 相比之下这种写法更能反映ALU的本质, 但在修改上会很困难.

第一种写法需要将部分output信号设为output reg, 其核心代码如下:

```
module alu(  
    input [`DATA_WIDTH - 1:0] A,  
    input [`DATA_WIDTH - 1:0] B,  
    input [2:0] ALUop,  
    output Overflow,  
    output CarryOut,  
    output Zero,  
    output [`DATA_WIDTH - 1:0] Result  
);  
  
    reg Overflow;  
    reg CarryOut;  
    // reg Zero;  
    reg [`DATA_WIDTH - 1:0] Result;  
    reg [`DATA_WIDTH-1:0] Temp;  
  
    assign Zero=({Result}==0);  
  
    always@*//将会被综合成组合逻辑  
    begin  
        case(ALUop[2:0])  
            `AND:  
                begin  
                    {CarryOut,Result}=A&B;  
                    Overflow=`UNDEFINED;  
                    Temp=`UNDEFINED;  
                end  
            `OR:  
                begin  
                    {CarryOut,Result}=A|B;  
                    Overflow=`UNDEFINED;  
                    Temp=`UNDEFINED;  
                end  
            `ADD:  
                begin  
                    {CarryOut,Result}=A+B;  
                    Overflow=(A[`DATA_WIDTH - 1]==B[`DATA_WIDTH - 1])  
                end  
        endcase  
    end  
end
```

```

        &&(Result[`DATA_WIDTH - 1] != A[`DATA_WIDTH - 1]);
        Temp = `UNDEFINED;

    end

`SUB:
    begin
        {CarryOut, Result} = A + ~B + 1; // 补码减法, A - B = A + (-B), -B(补码) = (全部取反 + 1)
        Overflow = (A[`DATA_WIDTH - 1] != B[`DATA_WIDTH - 1]);
        &&(Result[`DATA_WIDTH - 1] != A[`DATA_WIDTH - 1]);
        Temp = `UNDEFINED;

        // todo Overflow

    end

`SLT:
    begin
        {CarryOut, Temp} = A + ~B + 1; // 补码减法, A - B = A + (-B), -B(补码) = B(全部取反 + 1)
        Overflow = (A[`DATA_WIDTH - 1] != B[`DATA_WIDTH - 1]);
        &&(Temp[`DATA_WIDTH - 1] != A[`DATA_WIDTH - 1]);
        Result[`DATA_WIDTH - 1: 1] = 0;
        Result[0] = Temp[`DATA_WIDTH - 1] ^ Overflow;

    end

default:
    begin
        {CarryOut, Temp} = `UNDEFINED;
        Overflow = `UNDEFINED;
        Temp = `UNDEFINED;

    end

endcase

end

```

1.2 逻辑电路结构

两种逻辑电路图分别如下.

1.3 仿真波形的截图及说明

testbench的核心代码如下:

```

task test;
input [`DATA_WIDTH-1:0] a;
input [`DATA_WIDTH-1:0] b;
input [2:0] op;
begin
    A = a;
    B = b;
    ALUop = op;
    $display("A:%d B:%d ALUop:%d Overflow:%d
        CarryOut:%d Zero:%d Result:%d",
        A[`DATA_WIDTH-1:0], B[`DATA_WIDTH-1:0],
        ALUop, Overflow, CarryOut, Zero,
        Result[`DATA_WIDTH-1:0]);

    #1;
end
endtask

```

这是测试任务, 通过调用类似于test(a,b,aluop);的语句

```
initial
```

```

begin
    test(1,1,`ADD);
    test(88,5,`ADD);
    test(1,3,`ADD);
    test(1555,111,`SUB);
    test(111,111,`SUB);
    test(1555,11111,`SUB);
    test(1555,11111,`AND);
    test(1555,11111,`OR);
    test(1555,11111,`SLT);
    test(11111,33,`SLT);
    test(32'hffffffff,1,`SLT);
    test(32'hffffffff,2,`SLT);
    test(1,2,`SUB);
end

```

testbench输出结果如下:

```

G:\workpath\Notes\ComputerComposition\project\prj1>vvp ".\alu_test.v.vvp"
A:      1 B:      1 ALUop:2 Overflow:x CarryOut:x Zero:x Result:      x
A:     88 B:      5 ALUop:2 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:      2
A:      1 B:      3 ALUop:2 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:     93
A:    1555 B:     111 ALUop:6 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:      4
A:     111 B:     111 ALUop:6 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:    1444
A:    1555 B:    1111 ALUop:6 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:1 Result:      0
A:    1555 B:    1111 ALUop:0 Overflow:0 CarryOut:1 Zero:0 Result:4294957740
A:    1555 B:    1111 ALUop:1 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:      515
A:    1555 B:    1111 ALUop:7 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:    12151
A:   11111 B:      33 ALUop:7 Overflow:0 CarryOut:1 Zero:0 Result:      1
A:4294967295 B:      1 ALUop:7 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:1 Result:      0
A:4294967295 B:      2 ALUop:7 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:      1
A:      1 B:      2 ALUop:6 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:      1

```

仿真波形如下:

2. 问题与思考

3. 思考题

ALUop是三位的, 对于这8种可能, 没有定义的三种可能应该作出何种处理?

逻辑上:

对于没有必要的指令给出一组任意的值, 这里设置为0;

代码上:

设置default分支, 防止生成意料之外的硬件结构(如锁存器);

在第一种写法中, 很有可能

4. 实验心得

5. 致谢

500块的新内存条真吉尔好用(笑).

陈欲晓同学提供了ALU写法的第二种思路, 在此致谢.