

实验报告

2016K8009929035

王华强

计算机科学与技术

prj-1 处理器中的基本功能部件

1. 电路实现

REG_FILE部分

1.1 关键代码

reg_file 完整代码如下:

```
`timescale 10 ns / 1 ns

`define DATA_WIDTH 32
`define ADDR_WIDTH 5

module reg_file(
    input clk,
    input rst,
    input [`ADDR_WIDTH - 1:0] waddr,
    input [`ADDR_WIDTH - 1:0] raddr1,
    input [`ADDR_WIDTH - 1:0] raddr2,
    input wen,
    input [`DATA_WIDTH - 1:0] wdata,
    output [`DATA_WIDTH - 1:0] rdata1,
    output [`DATA_WIDTH - 1:0] rdata2
);

    reg [`DATA_WIDTH-1:0] rf[`DATA_WIDTH - 1:0];
    assign rdata1=rf[raddr1];
    assign rdata2=rf[raddr2];
    always@(posedge clk)
    begin
        if(rst)
        begin
            rf[0]<=0;
        end
        else
        begin
            if(wen&&(waddr!=0))
            begin
                rf[waddr]<=wdata;
            end
        end
    end


endmodule
```

关于0地址控制部分的讨论见心得部分.

1.2 设计图

图1.1 reg

[reg.pdf](#)

 

1.3 testbench及测试输出结果

testbench如下:

```
`timescale 10ns / 1ns

`define DATA_WIDTH 32
`define ADDR_WIDTH 5

module reg_file_test
();

    reg clk;
    reg rst;
    reg [`ADDR_WIDTH - 1:0] waddr;
    reg wen;
    reg [`DATA_WIDTH - 1:0] wdata;

    reg [`ADDR_WIDTH - 1:0] raddr1;
    reg [`ADDR_WIDTH - 1:0] raddr2;
    wire [`DATA_WIDTH - 1:0] rdata1;
    wire [`DATA_WIDTH - 1:0] rdata2;

    reg [`DATA_WIDTH-1:0]datarec;
    //reg [`ADDR_WIDTH-1:0]lastwaddr;
    //reg [`ADDR_WIDTH-1:0]towaddr;-->input to waddr directly
    reg [10:0]cnt;

    reg [`ADDR_WIDTH-1:0]p;//lastwaddr
    reg [`DATA_WIDTH - 1:0]randdata;
    initial begin
        cnt=0;
        clk=0;
    end

    always@(posedge clk)
    begin
        while(cnt<20)
        begin
            cnt=cnt+1;
            single_unit_test();
        end
    end
endmodule
```

```

        end
        cnt=0;
        while(cnt<100)
            begin
                cnt=cnt+1;
                rand_test();
            end
        end

        always begin
            #1 clk = ~clk;
        end

//任务定义:

task single_unit_test;
begin
    rst=0;
    // raddr1[`ADDR_WIDTH-1:0]=p[`ADDR_WIDTH-1:0];
    p[`ADDR_WIDTH-1:0]=$random;
    // raddata[`DATA_WIDTH - 1:0]={$random} %32'd429496;
    // waddr[`ADDR_WIDTH-1:0]=p[`ADDR_WIDTH-1:0];
    wen={$random} % 2;
    waddr[`ADDR_WIDTH-1:0]=p;
    raddr1[`ADDR_WIDTH-1:0]=p;
    raddr2[`ADDR_WIDTH-1:0]=p;
    // wdata[`DATA_WIDTH - 1:0]= raddata[`DATA_WIDTH - 1:0];

    // if(rdata1[`DATA_WIDTH - 1:0]!=u_reg_file.rf[raddr1][`DATA_WIDTH - 1:0] ||
    // rdata2[`DATA_WIDTH - 1:0]==u_reg_file.rf[raddr2][`DATA_WIDTH - 1:0]
    // ||raddata[`DATA_WIDTH - 1:0]!=u_reg_file.rf[waddr][`DATA_WIDTH - 1:0])
    // begin
    //     $display("Some thing went wrong.");
    // end
    // end
    $display("waddr=%d,raddr1=%d,raddr2=%d,wdata=%d,rdata1=%d,rdata2=%d",waddr,raddr1,raddr2,w
data,rdata1,rdata2);

end
endtask

task rand_test;

begin
    rst=0;
    waddr[`ADDR_WIDTH-1:0]={$random};
    raddr1[`ADDR_WIDTH-1:0]={$random};
    raddr2[`ADDR_WIDTH-1:0]={$random};
    wdata[`DATA_WIDTH-1:0]={$random} ;
    wen={$random} % 2;

    $display("waddr=%d,raddr1=%d,raddr2=%d,wdata=%d,rdata1=%d,rdata2=%d",waddr,raddr1,raddr2,wdata,rda
ta1,rdata2);
end

endtask

task test;
input _rst;
input [`ADDR_WIDTH-1:0]_waddr;
input [`ADDR_WIDTH-1:0]_raddr1;
input [`ADDR_WIDTH-1:0]_raddr2;
input [`DATA_WIDTH-1:0]_wdata;
input _wen;

```

```

begin
    $display("waddr=%d,raddr1=%d,raddr2=%d,wdata=%d,rdata1=%d,rdata2=%d",waddr,raddr1,raddr2,w
data,rdata1,rdata2);
end
endtask

    reg_file u_reg_file(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .waddr(waddr),
        .raddr1(raddr1),
        .raddr2(raddr2),
        .wen(wen),
        .wdata(wdata),
        .rdata1(rdata1),
        .rdata2(rdata2)
    );

endmodule

```

其中

```

task test;
input _rst;
input [`ADDR_WIDTH-1:0]_waddr;
input [`ADDR_WIDTH-1:0]_raddr1;
input [`ADDR_WIDTH-1:0]_raddr2;
input [`DATA_WIDTH-1:0]_wdata;
input _wen;
begin
    $display("waddr=%d,raddr1=%d,raddr2=%d,wdata=%d,rdata1=%d,rdata2=%d",waddr,raddr1,raddr2,w
data,rdata1,rdata2);
end
endtask

```

是一个自定义测试func, 测试对于一组给定的输入的结果, 用法如下:

```
test(0,0,1,2,33333,1);
```

而

```
task single_unit_test;
```

是用来测试写的同时进行读取的task;

```
task rand_test;
```

是自动随机测试, 所有输入会随机选取。

测试过程中先测试指定数据的读写, 之后测试同时读写的功能是否正常, 最后随机选取输入进行稳定性测试.

测试反馈如下:

图1.2 REG测试, 指定数据测试部分


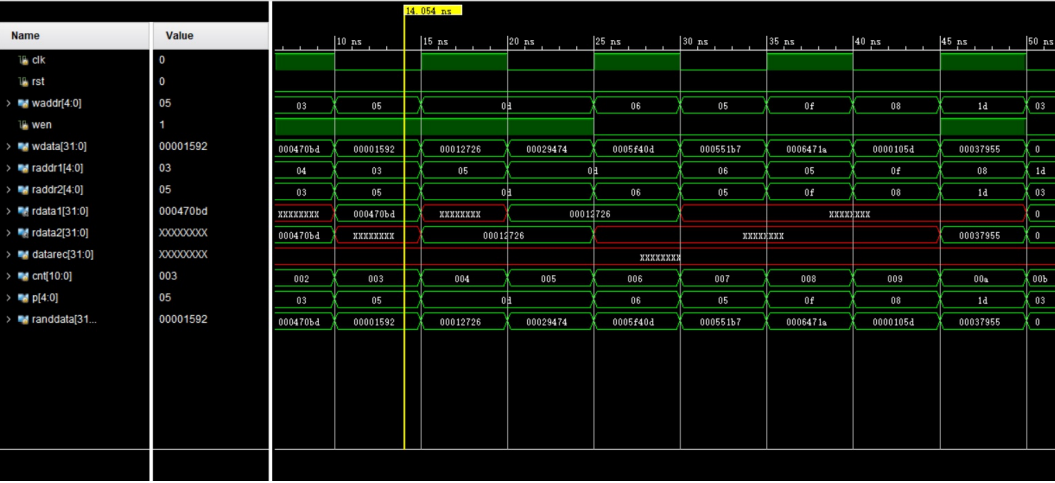


图1.3 REG测试, 随机测试部分

 

附注: 图中的未定义数据是由于此位置尚未被写入所致.

ALU部分

1.1 关键代码

这里使用两种写法, 第一种是使用reg, 并用vivado的优化功能将其综合为组合逻辑.

另一种写法是直接使用assign语句. 相比之下这种写法更能反映ALU的本质, 但在修改上会很困难.

第一种写法需要将部分output信号设为output reg, 其核心代码如下:

```
`timescale 10 ns / 1 ns

`define DATA_WIDTH 32
`define AND 3'b000
`define OR 3'b001
`define ADD 3'b010
`define SUB 3'b110
`define SLT 3'b111

module alu(
    input [`DATA_WIDTH - 1:0] A,
    input [`DATA_WIDTH - 1:0] B,
    input [2:0] ALUop,
    output Overflow,
    output CarryOut,
```

```

        output Zero,
        output reg [`DATA_WIDTH - 1:0] Result
    );

    // reg [`DATA_WIDTH - 1:0] Result;
    wire [`DATA_WIDTH:0] AplusB;//A+B
    wire [`DATA_WIDTH:0] AminusB;//A+~B+1

    assign Zero=({Result}==0);
    assign AplusB=A+B;
    assign AminusB=A+~B+1;
    assign Overflow=
        ((ALUop==`ADD)?
        (A[`DATA_WIDTH - 1]==B[`DATA_WIDTH - 1])&&(Result[`DATA_WIDTH - 1]!=A[`DATA_WIDTH
- 1]):
        (A[`DATA_WIDTH - 1]!=B[`DATA_WIDTH - 1])&&(AminusB[`DATA_WIDTH - 1]!=A[`DATA_WIDTH
- 1]));

    assign CarryOut=
        ((ALUop==`ADD)?
        AplusB[`DATA_WIDTH]:
        AminusB[`DATA_WIDTH]);

    always@*
    begin
        case(ALUop[2:0])
            `AND:
                begin
                    Result=A&B;
                end
            `OR:
                begin
                    Result=A|B;
                end
            `ADD:
                begin
                    Result=AplusB;
                end
            `SUB:
                begin
                    Result=AminusB;
                end
            default:
                // `SLT:
                begin
                    Result[`DATA_WIDTH-1:1]=0;
                    Result[0]=AminusB[`DATA_WIDTH-1]^Overflow;
                end
        endcase
    end

endmodule

```


第二种写法将case语句转为全部使用assign和wire定义实现。篇幅所限代码暂略。

ALU部分经过多次修正, 修正前的代码见思考部分.

1.2 逻辑电路结构

正确的逻辑电路图如下.

图2.1 ALU组合逻辑

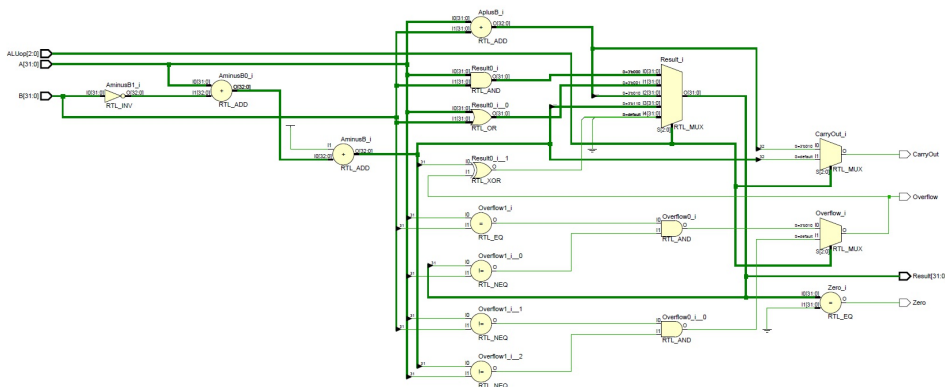

1.3 仿真波形的截图及说明

testbench的核心代码如下:

```
task test;
input [`DATA_WIDTH-1:0] a;
input [`DATA_WIDTH-1:0] b;
input [2:0] op;
begin
    A=a;
    B=b;
    ALUop=op;
    $display("A:%d B:%d ALUop:%d Overflow:%d
        CarryOut:%d Zero:%d Result:%d",
        A[`DATA_WIDTH-1:0],B[`DATA_WIDTH-1:0],
        ALUop, Overflow, CarryOut, Zero,
        Result[`DATA_WIDTH-1:0]);
    #1;
end
endtask
```

这是测试任务, 通过调用类似于test(a,b, ALUop);的语句来测试一个运算, 结果将在下一个时钟周期(下一个test被调用时)被读取。

下面是开始时测试指定数据计算结果的代码。

```
initial
begin
    test(1,1,`ADD);
    test(88,5,`ADD);
    test(1,3,`ADD);
    test(1555,111,`SUB);
    test(111,111,`SUB);
    test(1555,11111,`SUB);
    test(1555,11111,`AND);
    test(1555,11111,`OR);
    test(1555,11111,`SLT);
    test(11111,33,`SLT);
    test(32'hffffffff,1,`SLT);
    test(32'hffffffff,2,`SLT);
    test(1,2,`SUB);
end
```

testbench输出结果如下:

```
G:\workpath\Notes\ComputerComposition\project\prj1>vvp ".\alu_test.v.vvp"
A:      1 B:      1 ALUop:2 Overflow:x CarryOut:x Zero:x Result:      x
A:     88 B:      5 ALUop:2 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:      2
A:      1 B:      3 ALUop:2 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:     93
A:    1555 B:     111 ALUop:6 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:      4
A:     111 B:     111 ALUop:6 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:    1444
A:    1555 B:    1111 ALUop:6 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:1 Result:      0
A:    1555 B:    1111 ALUop:0 Overflow:0 CarryOut:1 Zero:0 Result:4294957740
A:    1555 B:    1111 ALUop:1 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:     515
A:    1555 B:    1111 ALUop:7 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:    12151
A:   11111 B:      33 ALUop:7 Overflow:0 CarryOut:1 Zero:0 Result:      1
A:4294967295 B:      1 ALUop:7 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:1 Result:      0
A:4294967295 B:      2 ALUop:7 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:      1
A:      1 B:      2 ALUop:6 Overflow:0 CarryOut:0 Zero:0 Result:      1
```

仿真波形如下:

图2.2 ALU测试, 指定数据测试部分


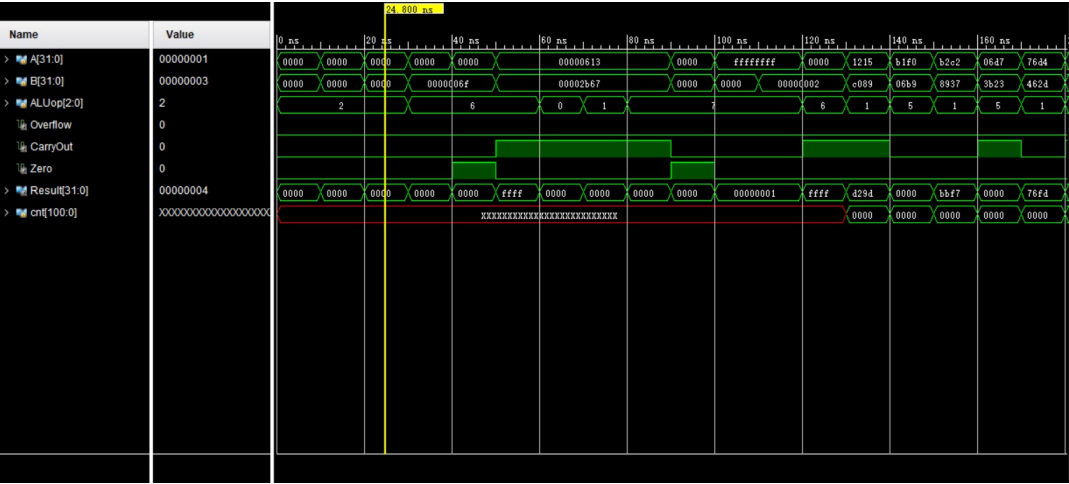


图2.3 ALU测试, 随机测试部分

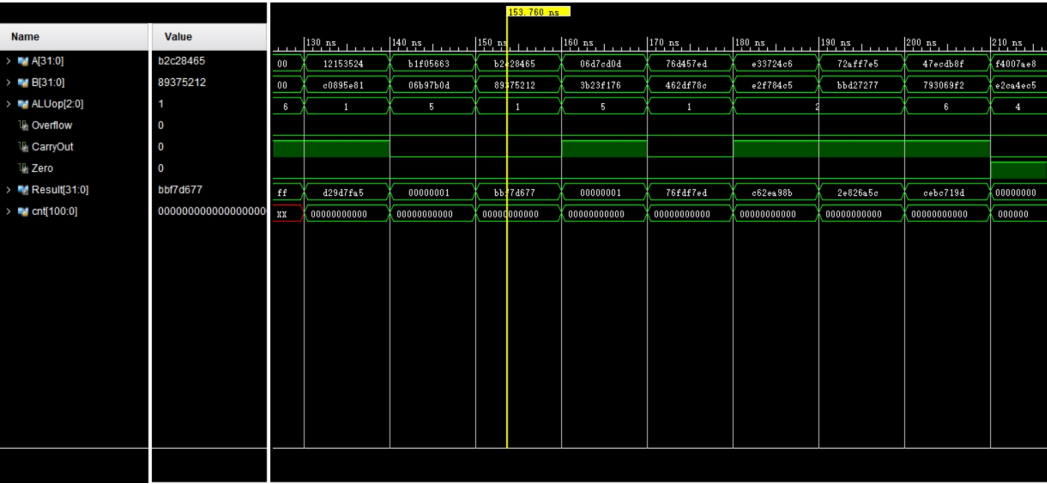

2. 实验心得

实验过程中回忆verilog语法花费了一定的时间, 除此之外主要时间花在等待二进制文件生成上.

问题部分

一些问题包括:

REG:

- 对于0地址的处理使用何种方法较好?
1. 在初始化时将其初始化为0, 并在写入时进行判断, 禁止向0地址写入数据。
 2. 在读取时进行特殊处理, 若读取的地址为0, 则直接返回0, 写入部分不做特殊处理。

ALU:

- 直接使用assign语句的ALU与使用case语句由verilog自动生成的ALU有何区别?
- 怎样尽量减少自动综合出的门的个数和门的级数?
- 进行怎样的处理才能提高ALU效率?
- 进行怎样的处理才能减少ALU所用的门和级数, 是否有一般性的规则?

经验部分:ALU代码的优化

首次提交ALU时使用的代码如下, 这种代码能够正确通过验收。

```
module alu(  
    //.....  
    always@*//将会被综合成组合逻辑  
    begin  
        case(ALUop[2:0])  
            `AND:  
                begin  
                    {CarryOut,Result}=A&B;  
                    Overflow=`UNDEFINED;  
                    Temp=`UNDEFINED;  
                end  
            `OR:  
                begin  
                    {CarryOut,Result}=A|B;  
                    Overflow=`UNDEFINED;  
                    Temp=`UNDEFINED;  
                end  
            `ADD:  
                begin  
                    {CarryOut,Result}=A+B;  
                    Overflow=(A[`DATA_WIDTH - 1]==B[`DATA_WIDTH - 1])  
                    &&(Result[`DATA_WIDTH - 1]!=A[`DATA_WIDTH - 1]);  
                    Temp=`UNDEFINED;  
                end  
            `SUB:  
                begin  
                    {CarryOut,Result}=A+~B+1;//补码减法, A-B=A+(-B), -B(补码)=(全部取反+1)  
                    Overflow=(A[`DATA_WIDTH - 1]!=B[`DATA_WIDTH - 1])  
                    &&(Result[`DATA_WIDTH - 1]!=A[`DATA_WIDTH - 1]);  
                    Temp=`UNDEFINED;  
                    //todo Overflow  
                end  
            `SLT:  
                begin  
                    {CarryOut,Temp}=A+~B+1;//补码减法, A-B=A+(-B), -B(补码)=B(全部取反+1)  
                    Overflow=(A[`DATA_WIDTH - 1]!=B[`DATA_WIDTH - 1])  
                    &&(Temp[`DATA_WIDTH - 1]!=A[`DATA_WIDTH - 1]);  
                    Result[`DATA_WIDTH-1:1]=0;  
                    Result[0]=Temp[`DATA_WIDTH-1]^Overflow;  
                end  
            default:  
                begin  
                    {CarryOut,Result}=0;  
                    Overflow=`UNDEFINED;  
                    Temp=`UNDEFINED;  
                end  
        endcase  
    end  
end
```

```

begin
    {CarryOut,Temp}=`UNDEFINED;
    Overflow=`UNDEFINED;
    Temp=`UNDEFINED;
end
endcase
end

```

然而，这样的写法存在着一些问题。

首先，代码中定义了形如

```
Overflow=`UNDEFINED //`UNDEFINED==0
```

的语句，这样的目的是为了处理没有输出定义的情况，但是因为这些语句会引入置0逻辑，导致ALU的复杂度上升，需要使用更多的门，故这种写法应当舍弃。

同理，代码中的default段不可删去，但可与slt指令的处理逻辑合并以进行简化。

第一次修改后的代码如下：

此代码中仍然存在问题，由于reg的定义，导致vivado综合出了锁存器(见下图)，显然这样的ALU也不符合要求。

```

`timescale 10 ns / 1 ns

`define DATA_WIDTH 32
`define AND 3'b000
`define OR 3'b001
`define ADD 3'b010
`define SUB 3'b110
`define SLT 3'b111

module alu(
    input [`DATA_WIDTH - 1:0] A,
    input [`DATA_WIDTH - 1:0] B,
    input [2:0] ALUop,
    output Overflow,
    output CarryOut,
    output Zero,
    output [`DATA_WIDTH - 1:0] Result
);

    reg CarryOut; //lead to lenth!!!!!!
    // reg Zero;
    reg [`DATA_WIDTH - 1:0] Result;
    wire [`DATA_WIDTH-1:0] Temp;//A+~B+1

    assign Zero=({Result}==0);
    assign Temp=A+~B+1;
    assign Overflow=
        ((ALUop==`ADD)?
        (A[`DATA_WIDTH - 1]==B[`DATA_WIDTH - 1])&&(Result[`DATA_WIDTH - 1]!=A[`DATA_WIDTH
- 1])):
        (A[`DATA_WIDTH - 1]!=B[`DATA_WIDTH - 1])&&(Temp[`DATA_WIDTH - 1]!=A[`DATA_WIDTH -
1]));

    always@*
begin

```


```

case(ALUop[2:0])
  `AND:
    begin
      {CarryOut,Result}=A&B;
    end
  `OR:
    begin
      {CarryOut,Result}=A|B;
    end
  `ADD:
    begin
      {CarryOut,Result}=A+B;
    end
  `SUB:
    begin
      {CarryOut,Result}=A+~B+1;
    end
  default:
    // `SLT:
    begin
      Result[`DATA_WIDTH-1:1]=0;
      Result[0]=Temp[`DATA_WIDTH-1]^Overflow;
    end
endcase
end
endmodule

```

这种代码综合处出的逻辑图如下, 注意图右侧的latch.

图3.1 含有锁存器的错误逻辑电路

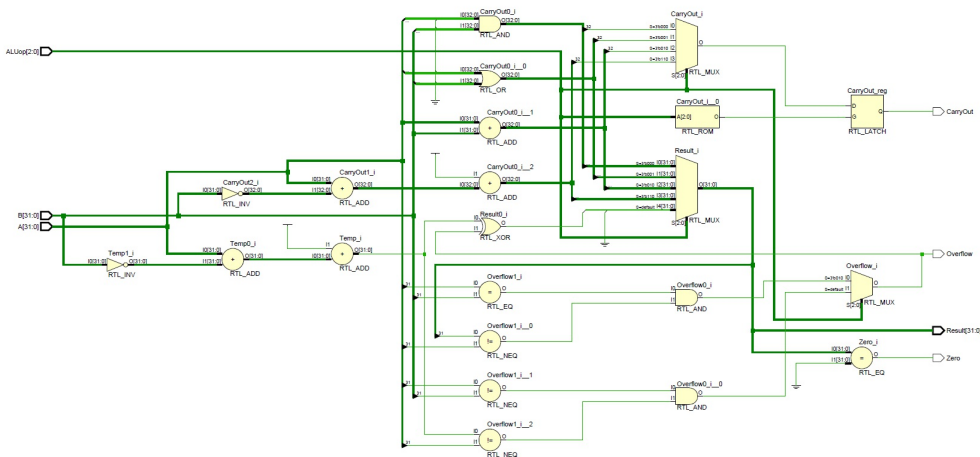

修改过后的代码见第一节。

经验部分:开发环境

在进行逻辑设计时, 使用iverilog, vvp, gtkwave搭建了快速仿真环境, 几乎不需要等待时间就可以查看输出结果和波形图, (比在虚拟机下用vivado跑节省了不少时间)。

建议部分

3. 思考题

ALUop是三位的, 对于这8种可能, 没有定义的三种可能应该作出何种处理?

逻辑上:

对于没有必要的指令给出一组任意的值, 这里设置为与SLT指令相同以简化硬件实现;

代码上:

在case语句中设置default分支, 防止生成意料之外的硬件结构(如锁存器);

在第一种写法中, 很有可能出现这样的问题. 而在直接使用assign语句设计组合逻辑的情况下(第二种写法)不会出现这一问题.

4. 致谢

- 500块的新内存条真吉尔好用(笑).
- Iverilog by Stephen Williams.
- 陈欲晓同学提供了ALU写法的第二种思路(完全使用assign语句), 在此致谢.